



Made with Tinkercad®

Title: 6051 - Exercício 9 - Ligação de uma fonte de alimentação a um relay e a duas led

Date: 11/10/2025, 21:01:24

Sheet: 1/1