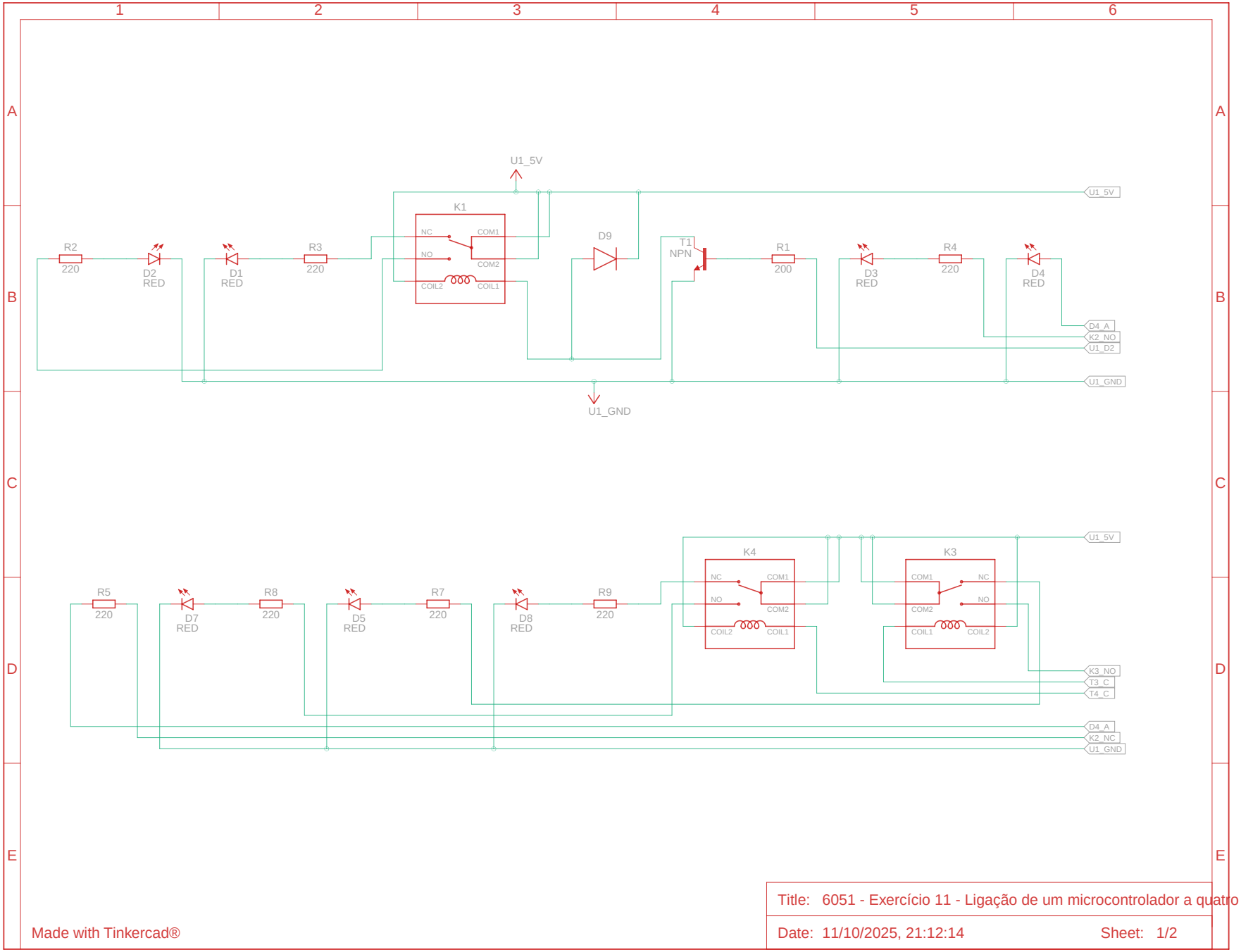


Made with Tinkercad®

Title: 6051 - Exercício 11 - Ligação de um microcontrolador a quatro relays com duas l

Date: 11/10/2025, 21:12:14 Sheet: 1/2

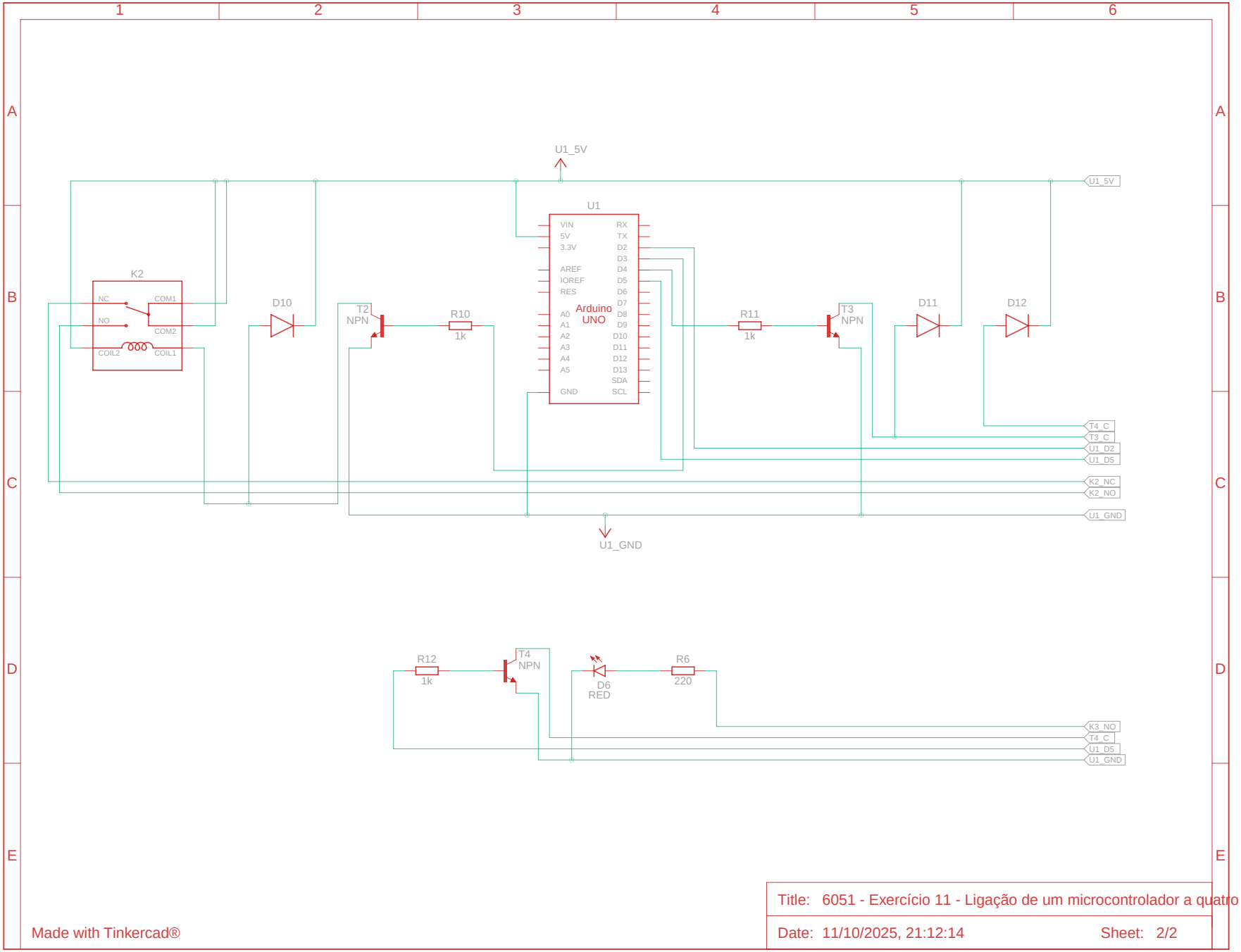


Made with Tinkercad®

Title: 6051 - Exercício 11 - Ligação de um microcontrolador a quatro relays com duas l

Date: 11/10/2025, 21:12:14 Sheet: 2/2